

1a. Conductividad del alambre del cobre.

$$E dy = -dV \quad E = \frac{I}{\sigma \pi r^2}$$

$$V = 10,00 \text{ v}$$

$$L = 100,00 \text{ m}$$

$$\frac{I dy}{\sigma \pi r^2} = -dV$$

$$A = 2,151 \text{ mm}^2$$

$$P = 111,44 \text{ w}$$

$$\frac{I}{\sigma \pi} \frac{d\ell}{\left[a + \left(\frac{b-a}{L}\right)\ell\right]^2} = -dV$$

$$P = IV \quad V = IR \quad R = \rho \frac{L}{A}$$

$$\rightarrow \sigma = \frac{PL}{AV^2} \rightarrow \sigma = 5,181 \times 10^7 \text{ S m}^{-1}$$

$$\frac{I}{\sigma \pi} \int_0^L \frac{d\ell}{\left[a + \left(\frac{b-a}{L}\right)\ell\right]^2} = - \int_{V_0}^{V_L} dV$$

1b. Tiempo promedio para recorrer un cm.

$$L = vt \quad J = nev \quad n = \frac{\# \text{ de partículas}}{\text{Volumen}}$$

$$\rightarrow t = \frac{neL^2}{\sigma V} \rightarrow t = 26,20 \text{ s}$$

$$\rightarrow R = \rho \frac{L}{\pi ab}$$

2a. Resistencia entre las bases.


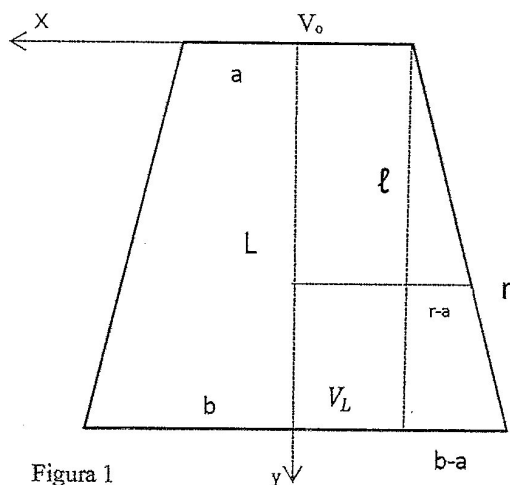


Figura 1

2b. Valor de la resistencia cuando a=b.

$$R = \rho \frac{L}{\pi r^2}$$

3. fem y resistencia de la pila.

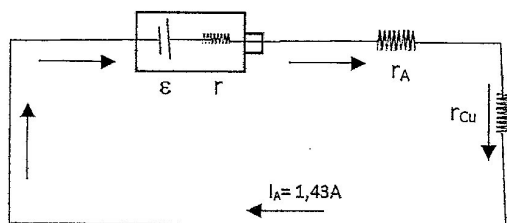

$$\varepsilon - 1,43 r - 1,43 r_A - 1,43 r_{Cu} = 0$$

Ídem para la resistencia de aluminio,

$$\varepsilon - r - I_A - I_{Al} = 0$$

$$r_A = 0,05 \Omega \quad r_{Cu} = \rho_{Cu} \frac{L_{Cu}}{A_{Cu}} \quad r_{Al} = \rho_{Al} \frac{L_{Al}}{A_{Al}}$$

$$r_{Cu} = 0,850 \Omega$$

$$r_{Al} = 1,45 \Omega$$

Entonces:

$$r = 0,50 \Omega$$

$$\varepsilon = 2,00 \text{ V}$$


De la figura 1:

$$\frac{r-a}{b-a} = \frac{\ell}{L}$$

$$\rightarrow r = a + \left(\frac{b-a}{L}\right)\ell$$

$$\text{Además: } J = \frac{I}{\pi r^2} = \sigma E \quad E = -\frac{dV}{dy}$$

4. Análisis del circuito RC

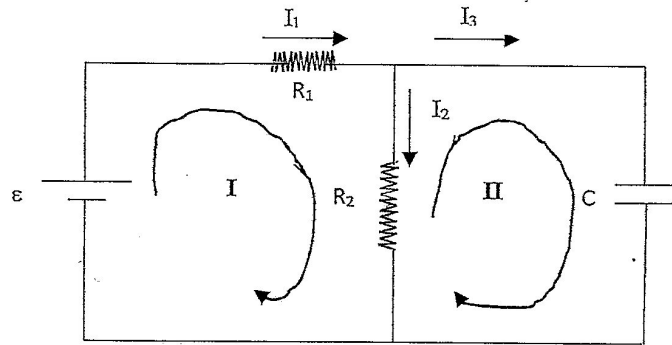

$$\varepsilon = 10 \text{ V} \quad R_1 = 2 \text{ K}\Omega \quad R_2 = 3 \text{ M}\Omega \quad C = 1 \mu\text{F}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Malla I: } \varepsilon = I_1 R_1 + I_2 R_2 \\ \text{Malla II: } \frac{q_3}{C} = I_2 R_2 \end{array} \right\} \varepsilon = I_1 R_1 + \frac{q_3}{C} \quad \longrightarrow \quad \frac{\varepsilon}{R_1} = \frac{I_1 R_1}{R_1} + \frac{q_3}{R_1 C} \quad I_1 = \frac{\varepsilon}{R_1} - \frac{q_3}{R_1 C}$$

Además: $I_1 = I_2 + I_3 \dots (1)$

Entonces:

$$-\frac{kt}{C} = \left[\ln \frac{(C\varepsilon - kR_1 q_3)}{(C\varepsilon)} \right] \quad e^{-\frac{kt}{C}} = \frac{(C\varepsilon - kR_1 q_3)}{(C\varepsilon)}$$

$$\frac{\varepsilon}{R_1} - \frac{q_3}{R_1 C} = I_2 + I_3$$

$$q_3 = \frac{C\varepsilon}{kR_1} \left(1 - e^{-\frac{kt}{C}} \right)$$

$$I_3 = \frac{\varepsilon}{R_1} e^{-\frac{kt}{C}}$$

4a) Corriente (I_1) por la batería, al instante $t=0$

$$\frac{\varepsilon}{R_1} - \frac{q_3}{R_1 C} = \frac{q_3}{R_2 C} + \frac{dq_3}{dt}$$

De (1): $I_1 = \frac{q_3}{R_2 C} + I_3 \dots (2)$

Cuando $t = 0 \text{ s}$, $q_3 = 0 \wedge I_3 = \frac{\varepsilon}{R_1}$

$$\frac{dq_3}{dt} = \frac{\varepsilon}{R_1} - \frac{q_3}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Entonces:

$$I_1(0) = I_3(0) = \frac{\varepsilon}{R_1} = 5 \text{ mA}$$

Sea: $k = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$

4b) Corriente (I_1) por la batería, al instante $t = \infty$

$$\frac{dq_3}{dt} = \frac{1}{R_1 C} (C\varepsilon - kR_1 q_3)$$

De (2):

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = 3,3 \mu\text{A}$$

$$\frac{dq_3}{C\varepsilon - kR_1 q_3} = \frac{dt}{R_1 C}$$

4c) Voltaje final (V) en el condensador

$$q_3 = \frac{C\varepsilon}{kR_1}$$

$$V = \frac{q_3}{C} = 9,99 \text{ V}$$

4d) Gráfica q_3 vs t

$$q_3 = \frac{C\varepsilon}{kR_1} \left(1 - e^{-\frac{kt}{C}} \right) = 3,33\mu C (1 - e^{-0,30t})$$

Donde t está en ms.

